
大腦盒電路圖（24 V）

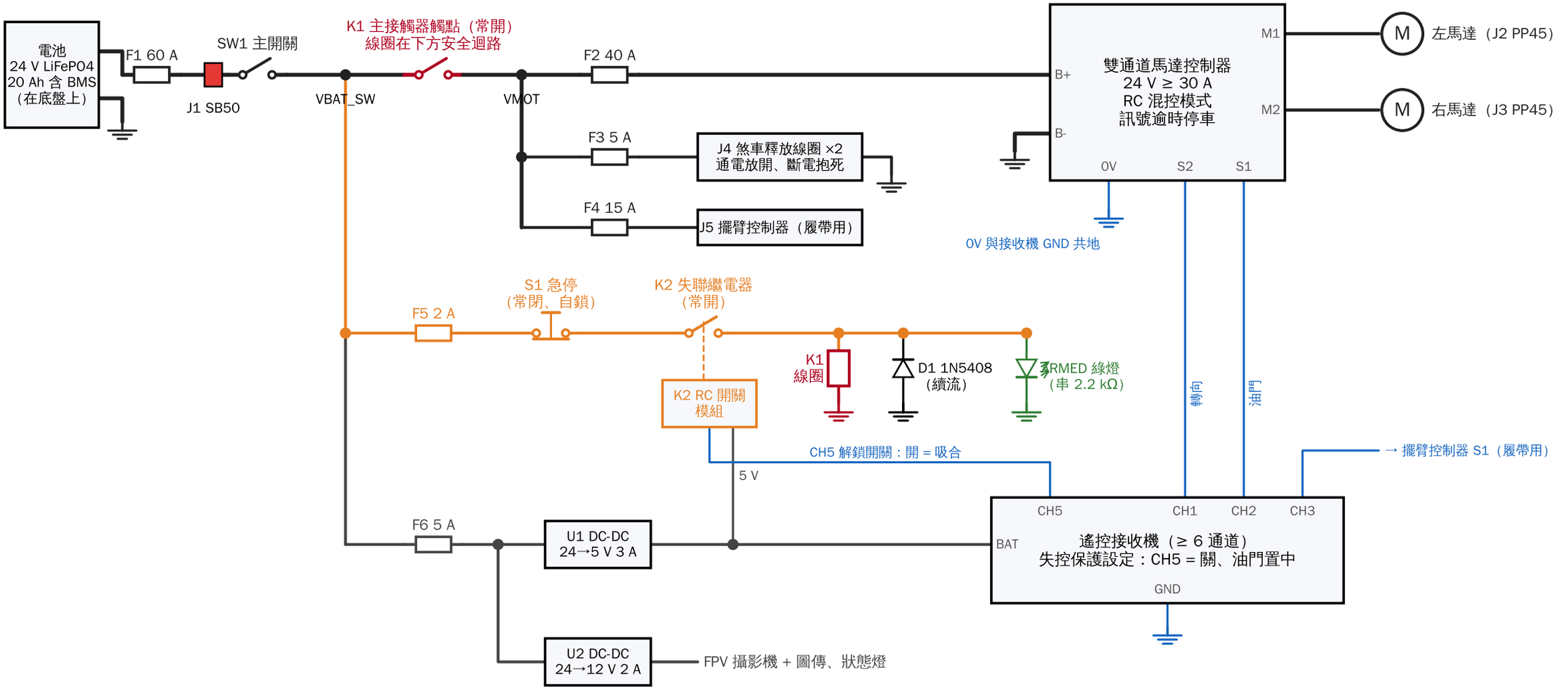黑粗線 = 動力　橙 = 安全迴路（急停 / 失聯）　藍 = 遙控訊號　灰 = 控制電源



動作原理

- 急停 S1 按下 或 遙控失聯（接收機把 CH5 打到「關」）→ K2 或 S1 斷開 → K1 線圈失電 → 馬達與煞車斷電，煞車抱死。F1 裝在電池端 15 cm 內。
- 接收機與 FPV 從 VBAT_SW 取電，不經 K1：急停後仍看得到畫面、收得到訊號；要重新出發需旋開急停並把 CH5 撥回「開」。
- 控制器本身也設訊號逾時停車，是第二層保護。控制器的 5 V 輸出不要接到接收機（兩個電源會互衝），只共地。
- 煞車釋放由 K1 後端供電：車停在坡上但 K1 吸合時煞車是放開的，靠減速箱與控制器剎車；若控制器有煞車輸出功能，改接它更好（需查手冊）。